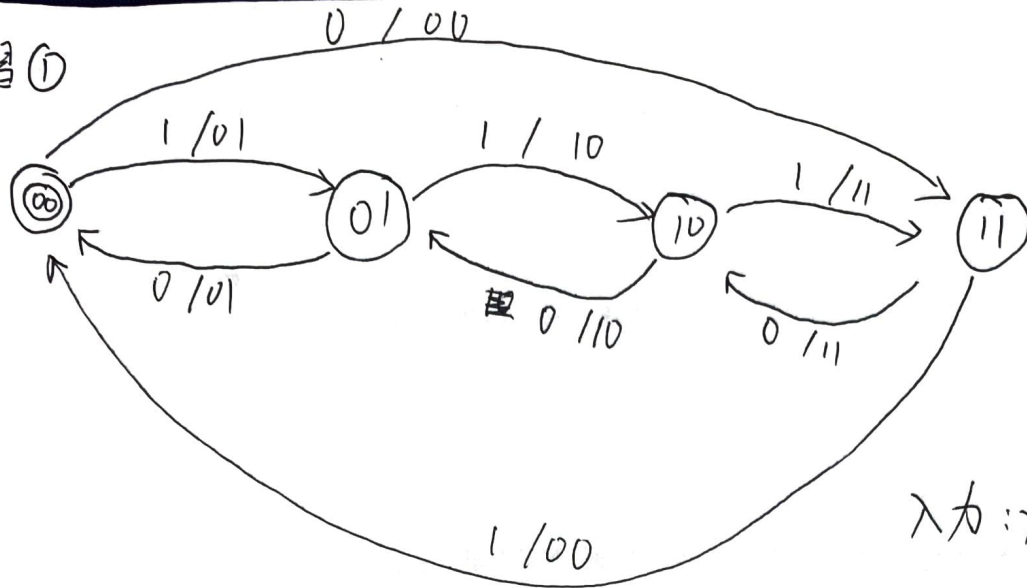


# 演習①



入力:  $x$  / 出力:  $y = (y, y_0)$

① 出力表を描く

$q_1^{n+1} \backslash q_1^n, q_0^n, x$	0	1
$q_1^n, q_0^n$		
00	01 / 0	11 / 1
01	10 / 0	00 / 0
10	11 / 0	01 / 0
11	00 / 0	10 / 0

② 出力関数を書く

$$\begin{cases} J_0 = K_0 = 1 \\ J_1 = K_1 = x \oplus q_0^n \end{cases}$$

$$Y = x \bar{q}_1^n \bar{q}_0^n$$


③ 状態遷移関数

$$q_1^{n+1} = J_1 \bar{q}_1^n + \bar{K}_1 q_1^n = (x \oplus q_0^n) \bar{q}_1^n + \overline{x \oplus q_0^n} q_1^n$$


$$= x \oplus q_0^n \oplus q_1^n$$

$$q_0^{n+1} = J_0 \bar{q}_0^n + \bar{K}_0 q_0^n = \bar{q}_0^n$$

CP

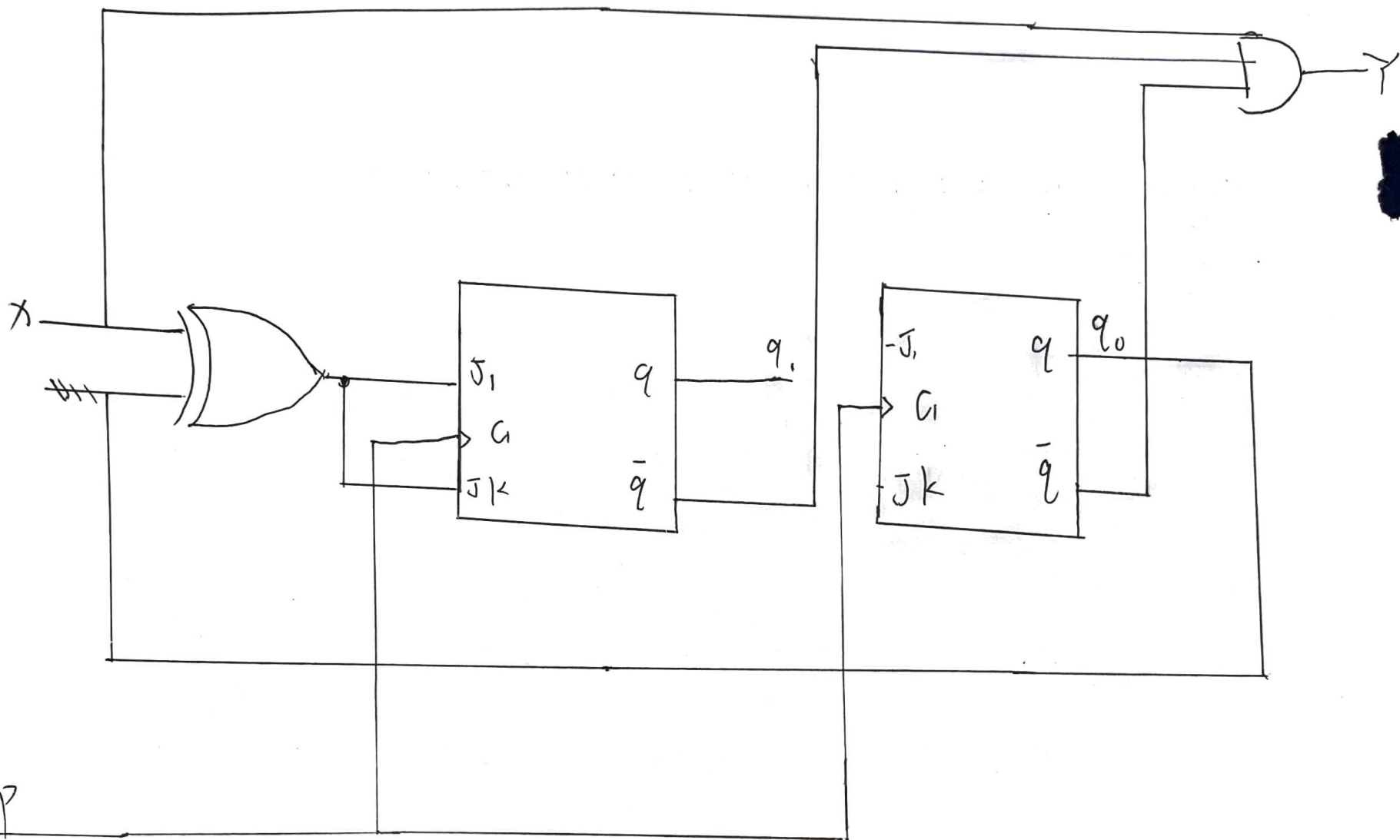

# 演習②

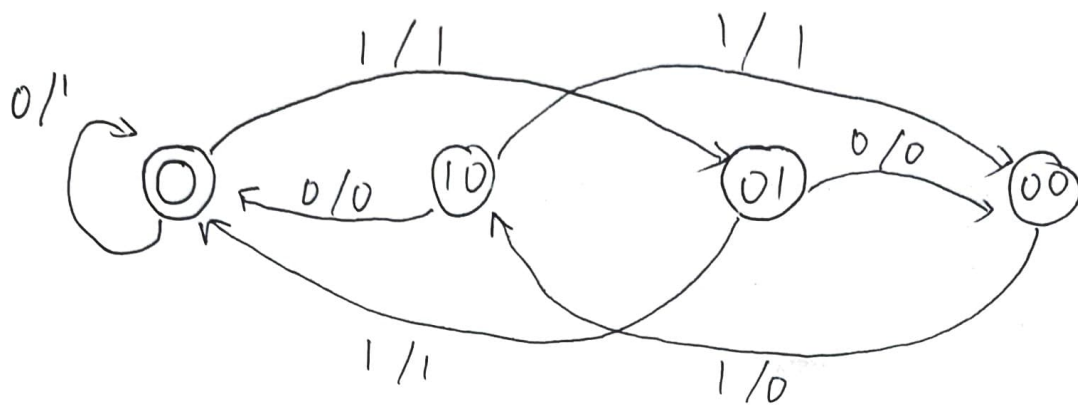

入力  $X$  / 出力  $Y$

出力関数

$$Z = X \& Y_2 \& Y_1$$

$$k_1 = k_2 = X'$$

$$J_1 = X \quad J_2 = Y_1 \& X$$

$$X \quad Y_1 \quad Y_2 \quad Z \quad Y_{1n+1} \quad Y_{2n+1}$$

$$Q \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0$$

$$0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0$$

$$0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0$$

$$1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0$$

$$0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0$$

$$1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1$$

$$1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1$$


$$1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1$$

状態遷移関数

$$Y_1(n+1) = X \bar{Y}_1(n) + \bar{X} Y_1(n)$$

$$Y_2(n+1) = Y_1 X \bar{Y}_2(n) + \bar{X} Y_2(n)$$
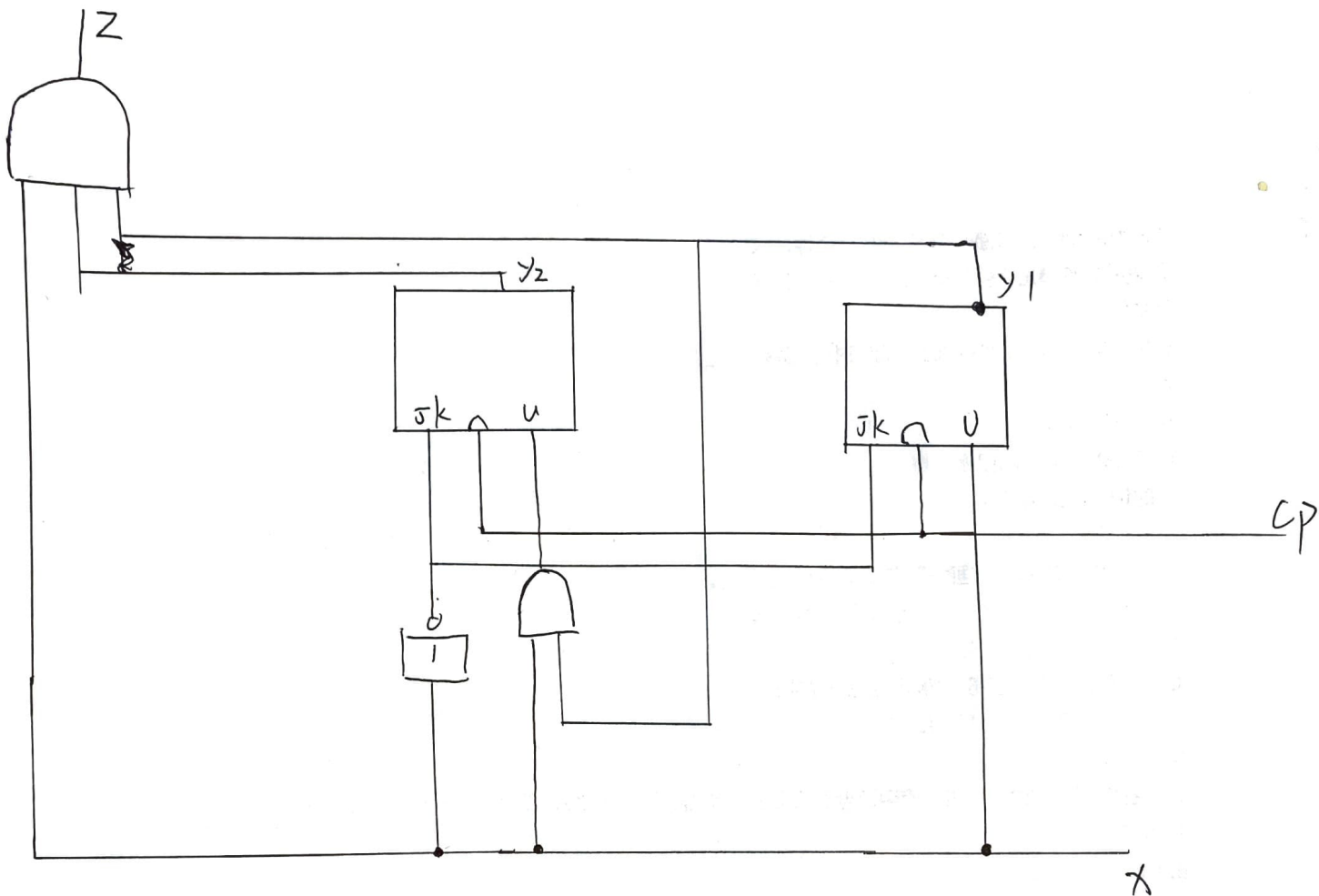
$$\text{代入 } Q(n+1) = J Q'(n) + k' Q(n)$$



状态转移表

现状态		次状态	$Y_2$	$Y_1$	$Z$
$Y_2$	$Y_1$	<del>00</del> $X=0$			$X=1$
0	0	00	0	0	0
0	1	00	0	1	0
1	0	00	0	1	0
1	1	00	0	1	1