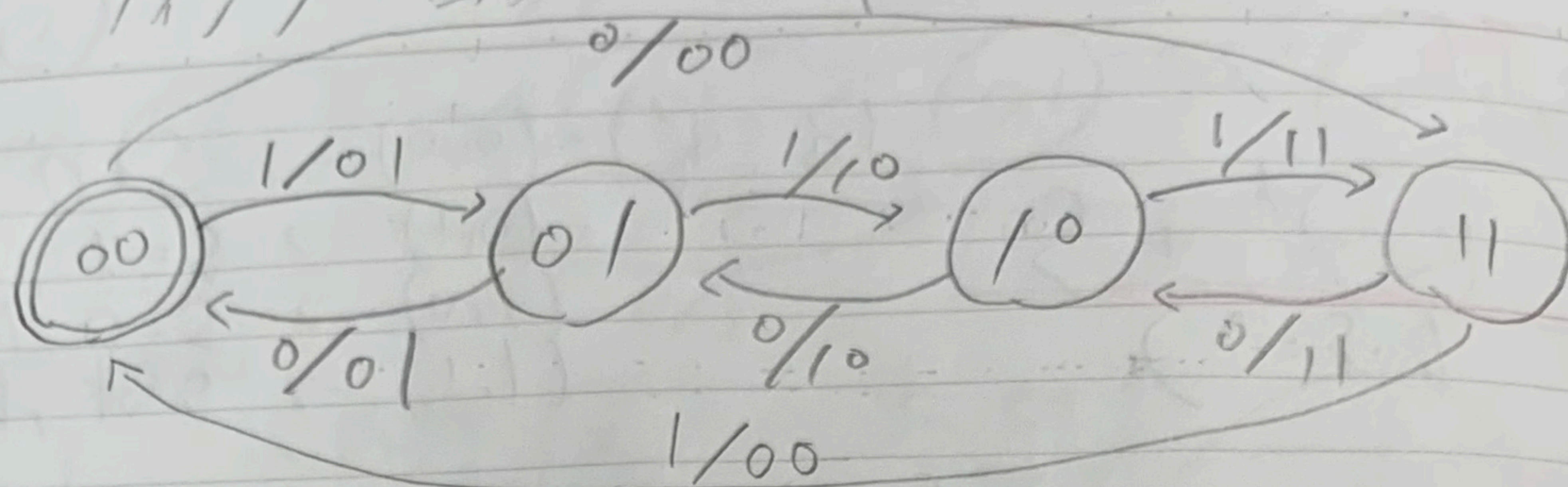


タイタワ回路

rep 14



状態遷移表と出力図

現状態 Q		次状態 X 出力 Y				X			
d_1	d_0	d'_1	d'_0	d'_1	d'_0	y_1	y_0	y_1	y_0
0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1	1	0	0

状態遷移関数

X	$d_1 d_0$	00	01	11	10
0		1		1	
1			1		1

$$\begin{aligned}
 d'_1 &= \bar{X} \bar{d}_1 \bar{d}_0 + X \bar{d}_1 d_0 \\
 &\quad + \bar{X} d_1 d_0 + X d_1 \bar{d}_0 \\
 &= \bar{X} (d_1 \oplus d_0) + X (d_1 \oplus d_0) \\
 &= X \oplus d_1 \oplus d_0
 \end{aligned}$$

X	$d_1 d_0$	00	01	11	10
0		1			1
1			1		1

$$d'_0 = \bar{d}_0 \quad (X, d_1, d_0 \in \{0, 1\})$$

X	$d_1 d_0$	00	01	11	10
0				1	1
1			1		1

$$\begin{aligned}
 y_1 &= \bar{X} d_1 + d_1 d_0 + X \bar{d}_1 d_0 \\
 &= d_1 (\bar{X} d_0) + d_1 (X d_0) \\
 &= d_1 \oplus X d_0
 \end{aligned}$$

X	$d_1 d_0$	00	01	11	10
0			1		
1		1			1

$$\begin{aligned}
 y_0 &= \bar{X} d_0 + X \bar{d}_0 \\
 &= X \oplus d_0
 \end{aligned}$$


演習①

RS-FF

$$S_0 = \bar{q}_1 \bar{q}_0, \quad S_1 = \bar{x} \bar{q}_1 \bar{q}_0 + x \bar{q}_1 q_0$$

$$R_0 = q_1 q_0, \quad R_1 = x q_1 q_0 + \bar{x} q_1 \bar{q}_0$$

q_0				q_1			
$q_1 q_0$	X	0	1	$q_1 q_0$	X	0	1
00		1	1	00		1	
01				01			1
11				11		1	1
10		1	1	10			1

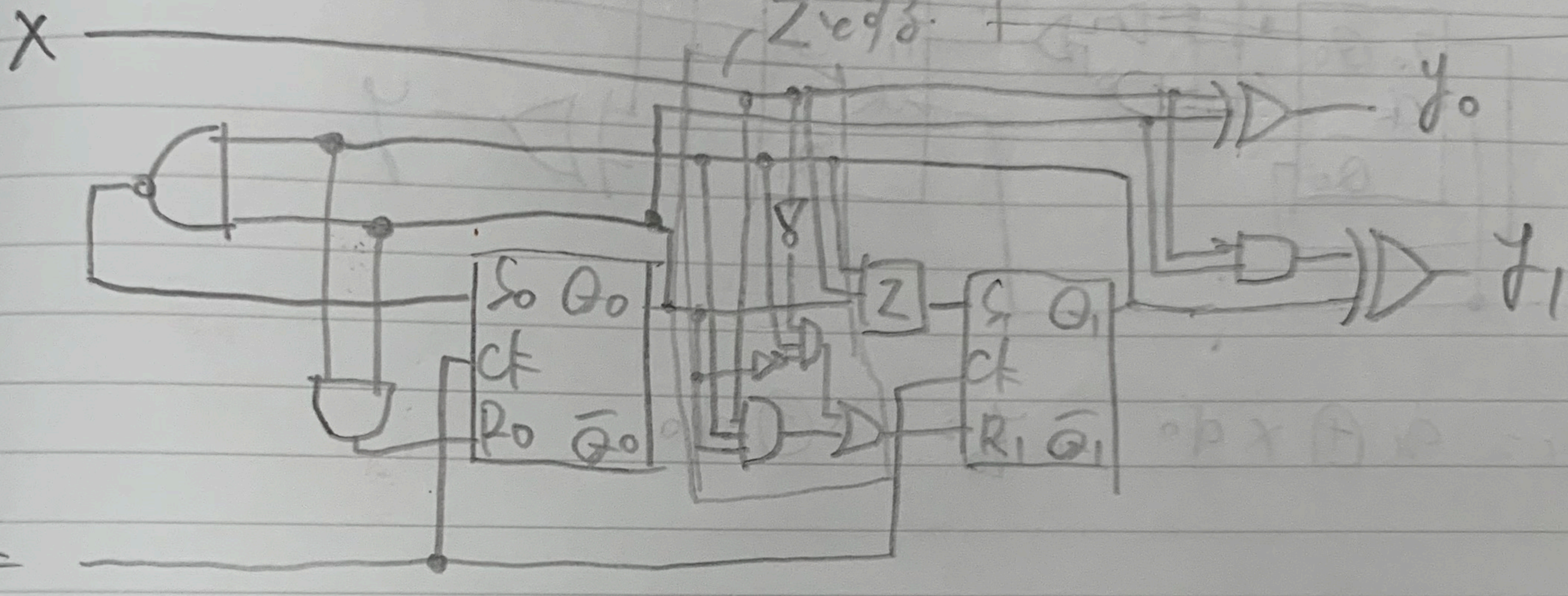


演習②

JK-FF


$$J_0 = \bar{q}_0, \quad J_1 = \bar{x} \cdot \bar{q}_0 + x \cdot q_0$$
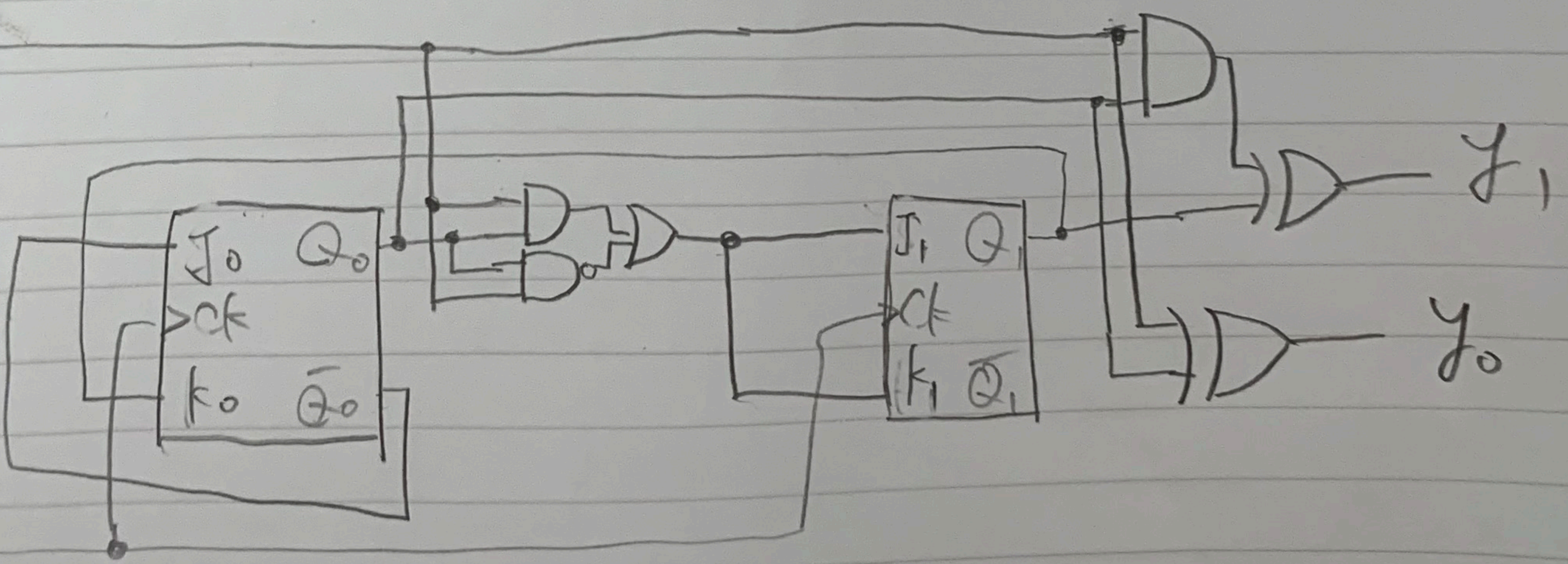
$$K_0 = q_1, \quad K_1 = \bar{x} \cdot \bar{q}_0 + x \cdot q_0$$



演習 ③ T-FF
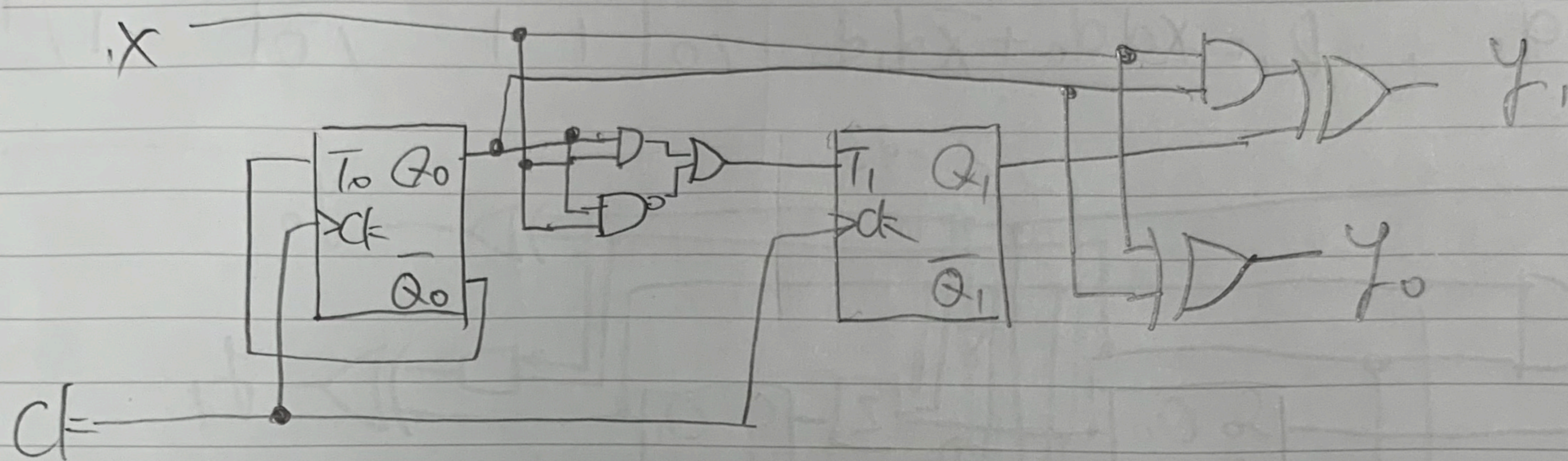
$$T_0 = \bar{q}_0, \quad T_1 = \bar{X} \cdot \bar{q}_0 + X \cdot q_0$$



$$Y_1 = q_1 \oplus X q_0, \quad Y_0 = X \oplus q_0$$

$$\begin{aligned} 0 \cdot 0 \cdot X + 0 \cdot 1 \cdot X &= 0 \\ 0 \cdot 0 \cdot X + 0 \cdot 1 \cdot X &= 0 \end{aligned}$$