
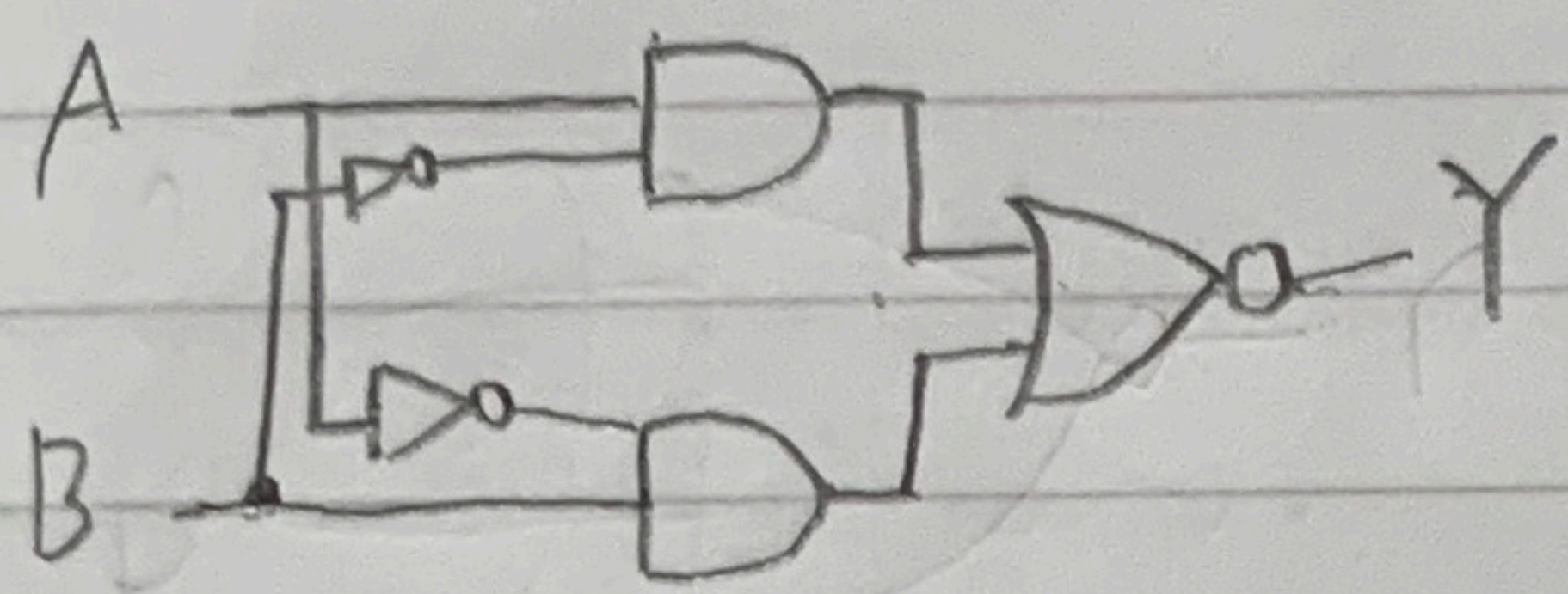


### 演習①

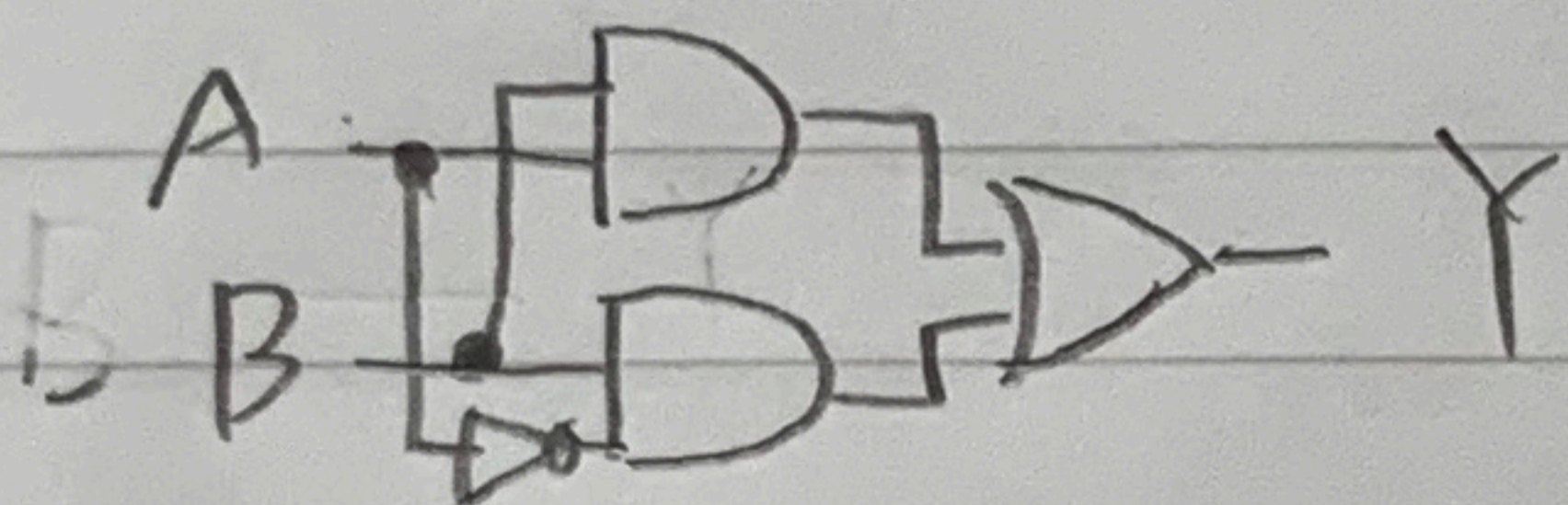1)  $Y = \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B} = A \oplus B$



2)  $Y = A \cdot B + \overline{A} \cdot B$




### 演習③

Y<sub>1</sub> 真理値表

論理回路

A	B	Y <sub>1</sub>
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

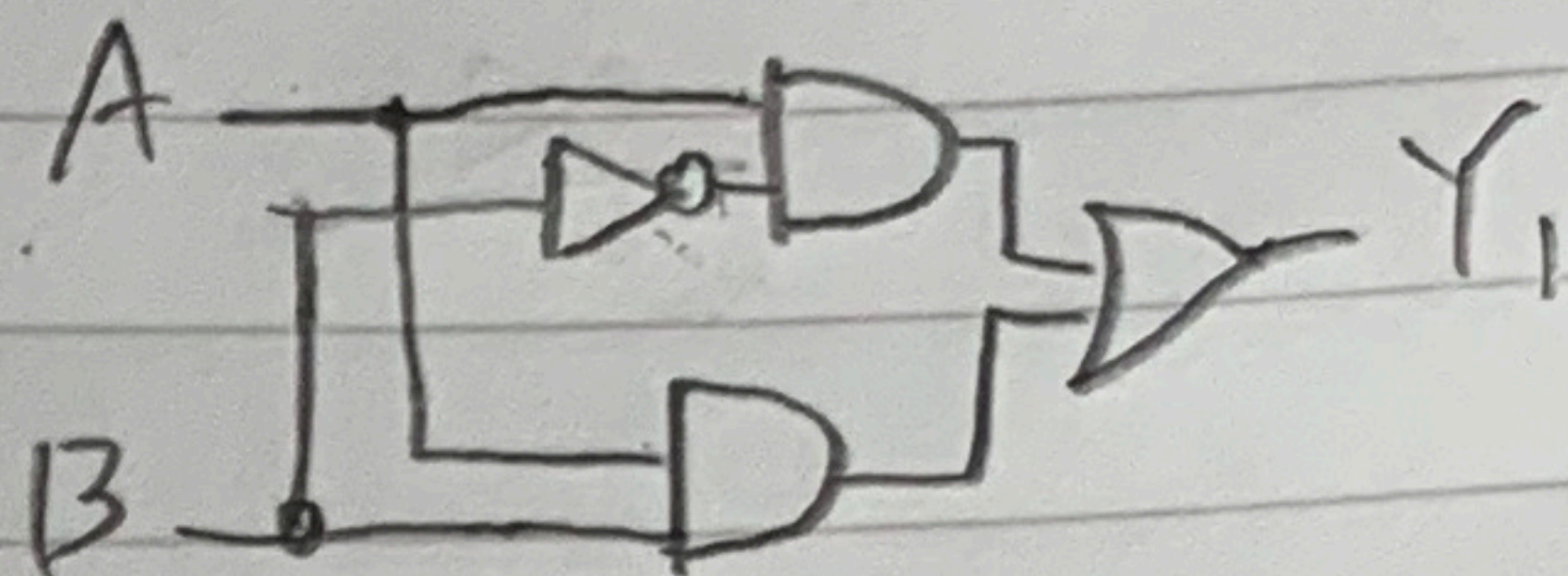

$Y_1 = A \cdot B + A \cdot \overline{B} = A$

### 演習②

Y<sub>1</sub> 真理値表

論理関数


A	B	Y <sub>1</sub>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$Y_1 = \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}$

Y<sub>2</sub> 真理値表

論理回路

A	B	C	Y <sub>2</sub>
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

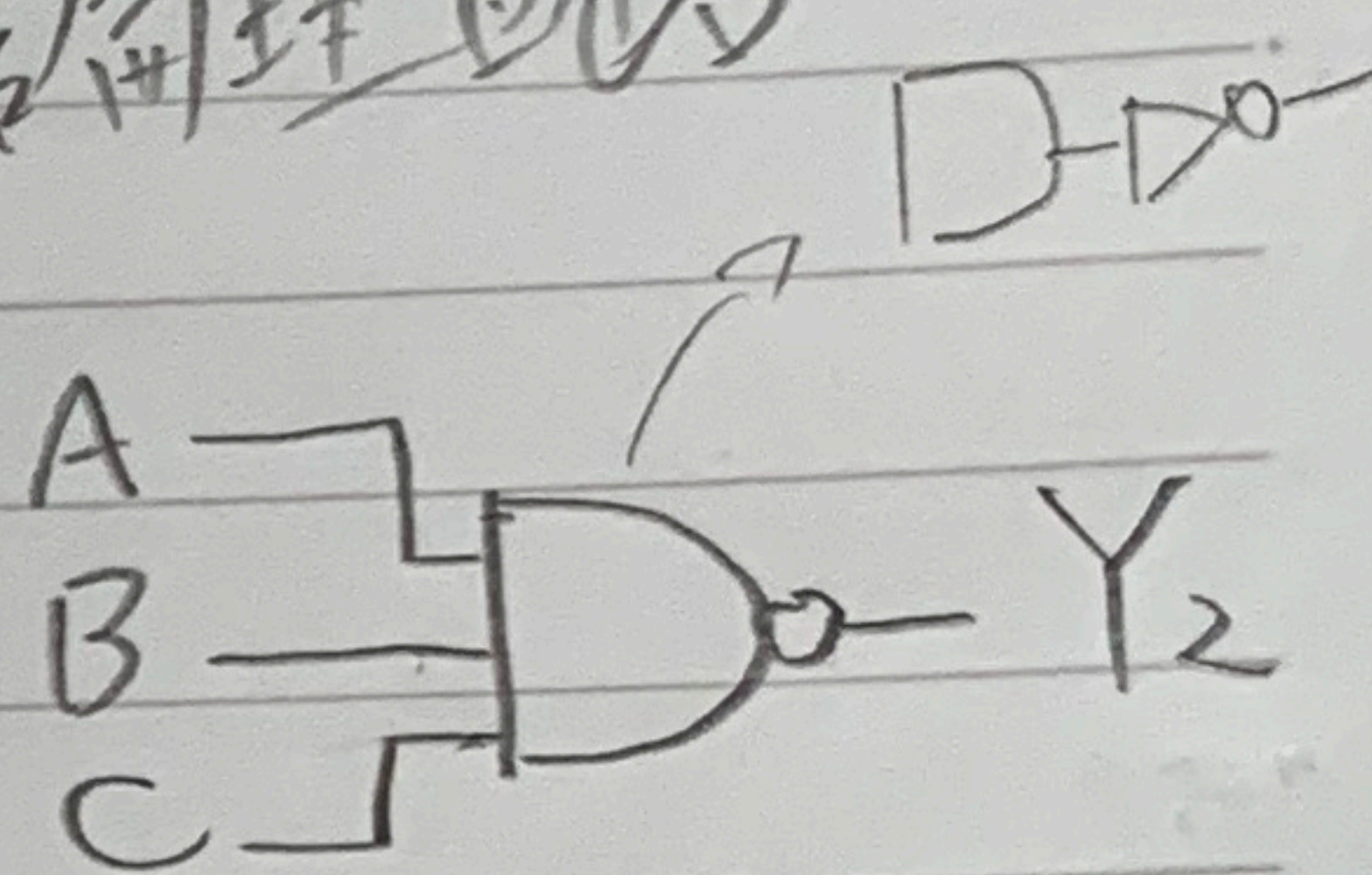

(3) 8.1

$Y_2 = \overline{A \cdot B \cdot C}$

Y<sub>2</sub> 真理値表

論理関数

A	B	Y <sub>2</sub>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


$Y_2 =$

$\overline{(A \cdot (A \cdot B) \cdot B(A \cdot B))}$
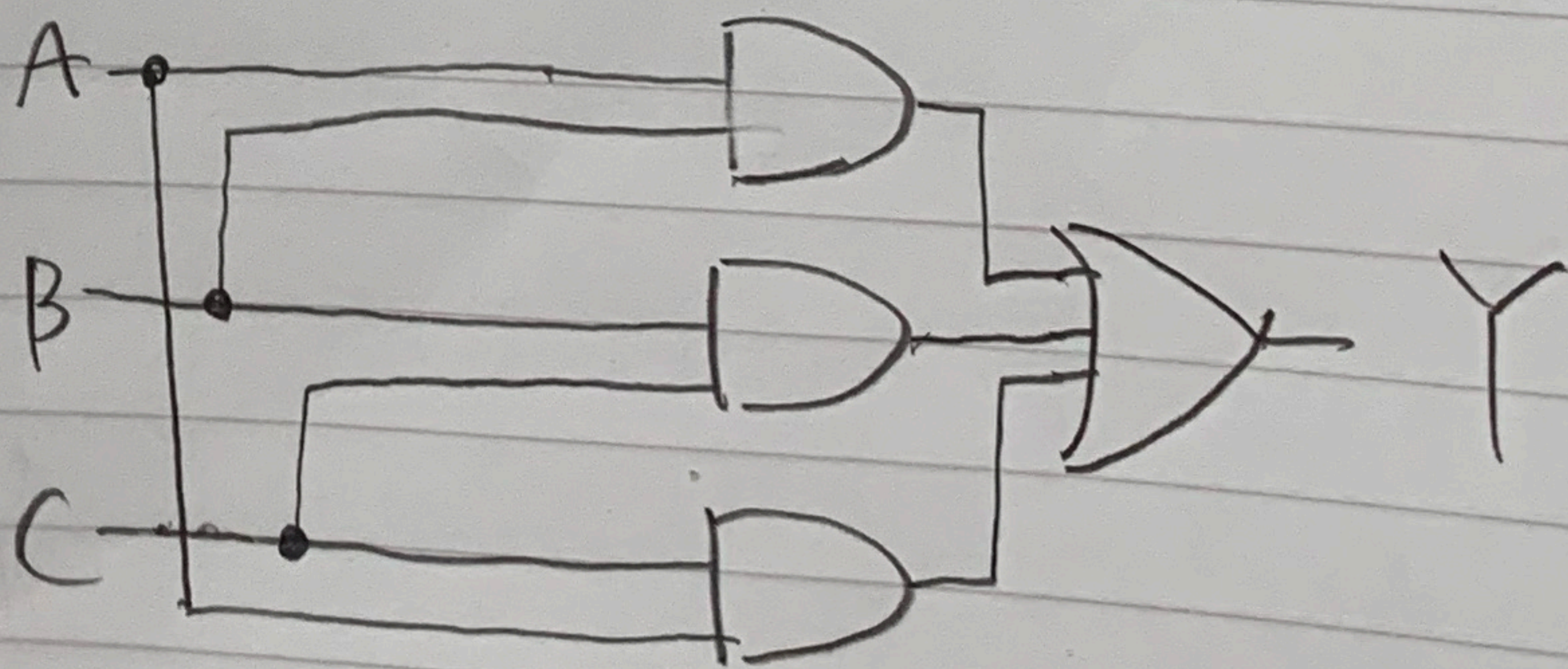
### 演習④

論理関数

$Y = \overline{A}BC + A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + ABC$   
 $= AB + BC + CA$



### 演習⑤

$Y_1 = A \cdot B + A \cdot \overline{B} = A$

$Y_2 = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C$   
 $= \overline{A}(\overline{B} \cdot C + B \cdot \overline{C}) + A(\overline{B} \cdot \overline{C} + B \cdot C)$   
 $= \overline{A}(\overline{B \cdot C}) + A(B \cdot C)$   
 $= \overline{A \cdot B \cdot C}$